

Tema 2 – Transmisie paralela seriala.

Neciu Laurentiu Florin
Digori Gheorghe
331CC

Protocol

Transmitatorul prezinta date de intrare pe 8 biti, un bit de reset, de start si un ceas. Datele sunt scoase ca semnale de iesire pe un bit. Ele sunt precedate de un bit de start (0) si terminate cu unu sau doi biti de stop (1). Cand transmitatorul este inactiv, transmite 1 incontinuu. Semnalul de reset este sincron pe frontul crescator al ceasului. Bitii sunt transmisi de la biti de rang mai mic la rang mai mare.

Module folosie

- H1

Circuit pentru determinarea bitului de paritate.


Semnal de intrare: datele D pe 8 biti.

Semnal de iesire: suma modulo 2 dintre toti bitii.

$$\text{Out} = D[0] \wedge D[1] \wedge D[2] \wedge D[3] \wedge D[4] \wedge D[5] \wedge D[6] \wedge D[7]$$

```
H1 uut(D, Xor);
```

 
```
initial begin
D = 8'b00001111;
#10;
D = 8'b00011111;
#10;
end
```



- Doua module FDRSE


Intrare				Iesire		
S		R	CE	D	C	Qn
1		X	X	X	posedge	1
0		1	X	X	Posedge	0
0		0	0	X	X	Q(n-1)
0		0	1	1	posedge	1
0	0	1	0	Posedge	0	
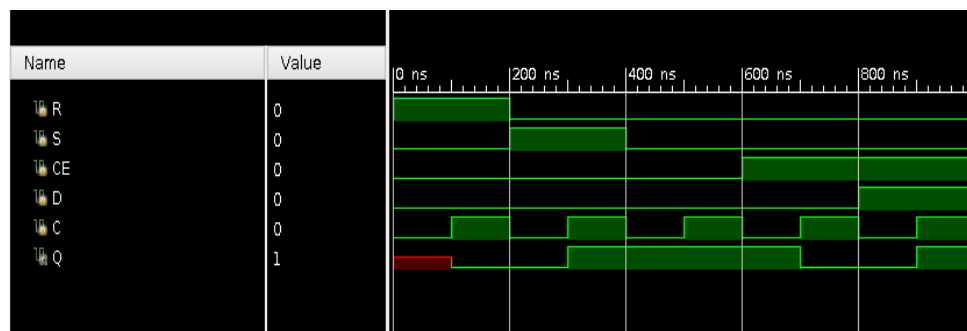
```
module FDRSE(R, S, CE, D, C, Q);
input R, S, CE, D, C;
reg Q;
output Q;
always @(posedge C)
if(R)
Q = 0;
else if(S)
Q = 1;
else if(CE)
Q = D;
endmodule
```



Doua module X74_194

Intrare							Iesire			
CLR	S1	S0	SRI	SLI	A-D	CK	QA	QB	QC	QD
0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
1	0	0	X	X	X	X	QA	QB	QC	QD
1	1	1	X	X	A-D	Pos	A	B	C	D
1	0	1	SRI	X	X	Pos	SRI	QA	QB	QC
1	1	0	X	SLI	X	Pos	QB	QC	QD	SLI

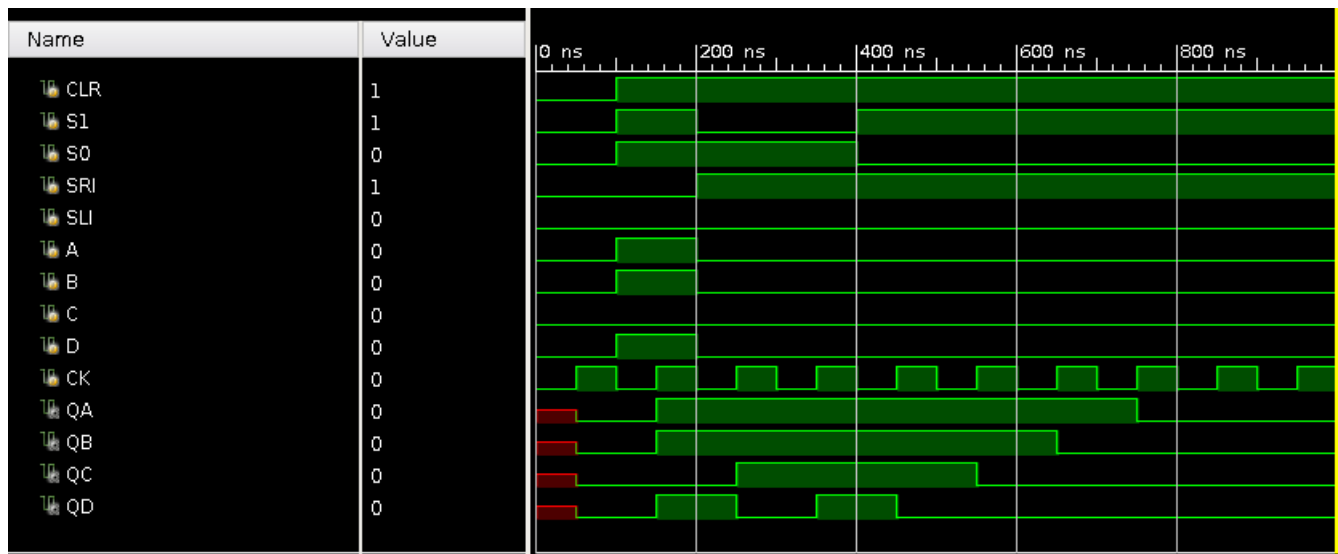

```


module X74_194(CLR, S1, S0, SRI, SLI, A, B, C, D, CK, QA, QB, QC, QD);
    input CLR, S1, S0, SRI, SLI, A, B, C, D, CK;
    reg QA, QB, QC, QD;
    output QA, QB, QC, QD;

    always @(posedge CK) begin
        if(CLR == 0)
            begin
                QA = 0;
                QB = 0;
                QC = 0;
                QD = 0;
            end
        else if(S1 == 1 && S0 == 1)
            begin
                QA = A;
                QB = B;
                QC = C;
                QD = D;
            end
        else if(S1 == 1)
            begin
                QA = QB;
                QB = QC;
                QC = QD;
                QD = SLI;
            end
        else if(S0 == 1)
            begin
                QD = QC;
                QC = QB;
                QB = QA;
                QA = SRI;
            end
        end
    end
endmodule

```

Un modul FDCE

Intrare				Iesire
CLR	CE	D	C	Q
1	X	X	X	0
0	0	X	X	Q
0	1	D	Posedge	D

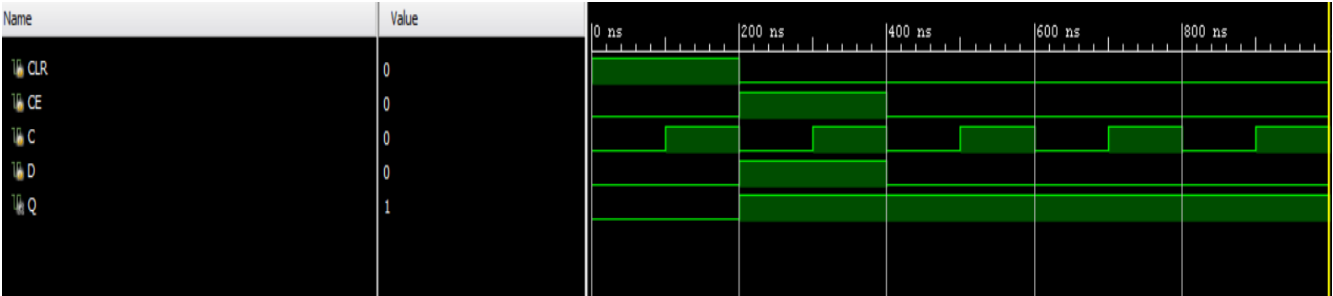


```
module FDCE(CLR, CE, C, D, Q);  
  
    input CLR, CE, C, D;  
    reg Q;  
    output Q;  
  
    always @(posedge C or CLR)  
    begin  
        if(CLR)  
            Q <= 0;  
        else if (CE)  
            Q <= D;  
    end  
  
endmodule
```

Un modul CB4CLE

Intrare					Iesire		
CLR	L	CE	C	D3-D0	Q3-Q0	TC	CEO
1	X	X	X	X	0	0	0
0	1	X	Posedge	D3-D0	D3-D0	TC	CEO
0	0	0	X	X	Q3-Q0	TC	0
0	0	1	Posedge	X	Inc	TC	CEO

Unde $TC = Q0 \wedge Q1 \wedge Q2 \wedge Q3$

$CEO = TC \wedge CE$

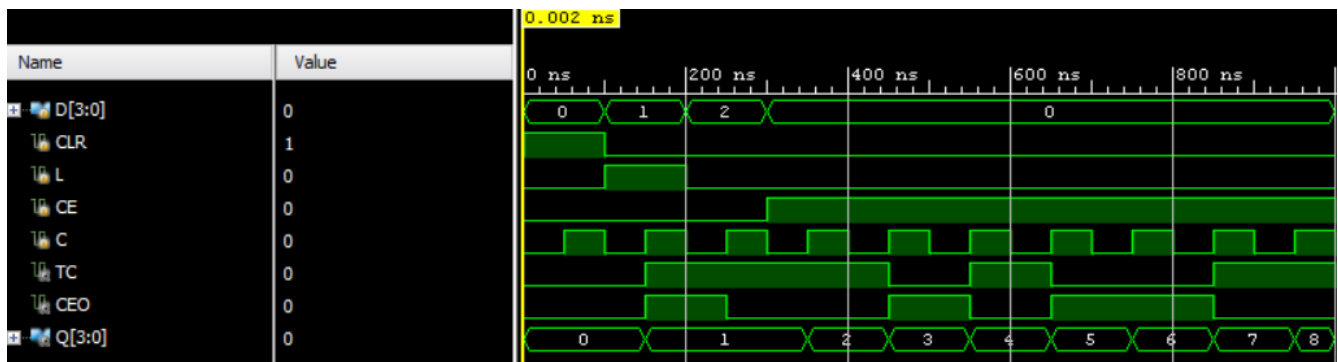

```

module CB4CLE(CLR, L, CE, C, D, Q, TC, CEO);

input [3:0] D;
reg [3:0] Q;
output [3:0] Q;

input CLR, L, CE, C;
reg TC, CEO;
output TC, CEO;

always @(posedge C | CLR)
begin
    if(CLR)
    begin
        Q = 0;
        TC = 0;
        CEO = 0;
    end
    else if(L)
    begin
        Q[3:0] = D[3:0];
        TC = Q[0] ^ Q[1] ^ Q[2] ^ Q[3];
        CEO = TC ^ CE;
    end
    else if(CE)
    begin
        Q[3:0] = Q[3:0] + 4'b0001;
        TC = Q[0] ^ Q[1] ^ Q[2] ^ Q[3];
        CEO = TC ^ CE;
    end
    else
    begin
        CEO = 0;
    end
end

endmodule

```

- Un modul H2 de comanda

Modulul reprezinta un automat de stari cu semnale sincrone si asincrone.

Automatul trece din starea curenta in urmatoarea pe frontul crescator al ceasului daca trece sincron, insa la semnale asincrone trecerea in starea urmatoare este imediata. Semnalul de reset este sincron pe frontul crescator al ceasului.

Automatul are 6 stari:

Din starea 0 se da semnalul rdy la iesire si se asteapta semnalul start pentru trecere la starea 1. Cand automatul este rdy, circuitul emite 0 continuu la iesire (bitul de start).

Daca se da semnalul asincron "start" se trece direct in starea 1. Trebuie tinut cont ca semnalul "start" vine de la un alt circuit "receiver" si acesta poate dura o perioada foarte scurta de timp. Nu avem garantia ca va fi un semnal pe ceas.

Din starea 1 se da semnalul incarc si se trece in starea 2 pe ceas.

Din starea 2 se da semnalul de date disponibile (ddisp) si se asteapta cererea de date (dreq).

Se ajunge in starea 3 odata daca cererea de date e activa (asincron). La fel ca la semnalul de start, se are in vedere ca acesta poate sa fie un semnal de o durata foarte scurta de timp. Odata ce am primit semnalul, data date disponibile se face 0, cu inceperea semnalului async dreq. Se porneste transmitia datelor inceput cu transmitia bitului de start (0). Se sta in stare pana s-au trimis ce 12 biti. Numaratorul cb4cle numara 12 biti pana cand se seteaza bitul num12, sincron.

Am pus in bucla always si semnalul num12 dar acest lucru doar ca sa treaca la urmatoarea stare imediat cum bitul num12 e setat. Acest lucru nu face ca semnalul num12 sa fie asincron! Num12 este sincron, fiind iesirea unui circuit secvential CB4CLE sincron, folosit ca numarator, si un circuit combinational.

Se ajunge in starea 4 unde se da semnalul txrdy (transmission ready), se asteapta rxrdy (receiver ready) (La fel semnal asincron scurt).

Odata ce acest semnal a fost dat se trece in starea initiala, iar automatul este din nou rdy.

```
module H2(ceas, reset, start, dreq, num12, rxrdy, rdy, incarc, ddisp, depl, txrdy);

    input ceas, reset, start, dreq, num12, rxrdy;
    reg rdy, incarc, ddisp, depl, txrdy;
    output rdy, incarc, ddisp, depl, txrdy;

    reg[2:0] current_state;
    reg[2:0] next_state;

    always @(posedge ceas)
    begin
        if(reset == 1)
        begin
            current_state = 3'b000;
            next_state = 3'b000;
            rdy = 0;
            incarc = 0;
            ddisp = 0;
            depl = 0;
            txrdy = 0;
        end
        else
            current_state = next_state;
        end
    end
```

```

always @(start, dreq, rxrdy, reset, num12, current_state)
begin
    if(current_state == 3'b000)
    begin
        rdy = 1;
        if(start == 1) begin
            rdy = 0;
            current_state = 3'b001;
            next_state = 3'b001;
        end
    end
    else if(current_state == 3'b001)
    begin
        rdy = 0;
        incarc = 1;
        next_state = 3'b010;
    end
    else if(current_state == 3'b010)
    begin
        incarc = 0;
        ddisp = 1;
        if(dreq == 1) begin
            ddisp = 0;
            current_state = 3'b011;
            next_state = 3'b011;
        end
    end
    else if(current_state == 3'b011)
    begin
        depl = 1;
        next_state = 3'b100;
    end
    else if(current_state == 3'b100)
    begin
        if(num12 == 1) begin
            depl = 0;
            txrdy = 1;
            current_state = 3'b101;
            next_state = 3'b101;
        end
    end
    else if(current_state == 3'b101)
    begin
        if(rxrdy == 1) begin
            current_state = 3'b000;
            next_state = 3'b000;
        end
    end
end

```

Observam simularea finala in poza de mai jos. In acest caz, intrarea este data de bitii 01010110. Observam ca dupa un semnal de reset timp de o perioada, se da un semnal de ready. Odata ce se da semnalul de start (de la un posibil circuit care comunica cu circuitul implementat de noi, semnalul de ready se inchide). La un moment automatul H2 anunta printr-un semnal la iesirea DDISP ca datele sunt disponibile. DREQ este dat de un alt circuit si este preluat asincron. La urmatoarea perioada automatul scoate bitul de 0 apoi intoarce bitii serial, impreuna cu un bit de paritate si doi biti de 1 pentru stop. Dupa ce bitii sunt scosi se observa transmitia semnalului RXRDY. In momnetul acesta automatul arata ca este RDY din nou de transmisie. Bitul Date_OPERATIE arata ca automatul a trecut prin toate cele 12 stari.

